

实验一 组合逻辑设计

一、实验目的

1. 掌握Verilog语言和Vivado、Logisim开发平台的使用;
2. 掌握基础组合逻辑电路的设计和测试方法。

二、实验内容（用Logisim或Vivado实现）

1. 基础门电路（多输入门电路、复用器等）的设计和测试;
2. 基础功能模块（编码器、译码器等）的设计与测试。

三、实验要求

1. 掌握Vivado与Logisim开发工具的使用，掌握以上电路的设计和测试方法;
2. 记录设计和调试过程（Verilog代码/电路图/表达式/真值表，Vivado仿真结果，Logisim验证结果等）;
3. 分析Vivado仿真波形/Logisim验证结果，注重输入输出之间的对应关系。

四、实验过程及分析

1. 多输入门电路

1. design 代码

```
module test1_1(  
    a, b, c, d, e, x  
);  
    input a, b, c, d, e;  
    output x;  
    assign x = ~(a & (~b) & c & (d | e)); // ~(a ? ~b ? c ? (d + e))  
endmodule
```


设置5个输入量 a,b,c,d,e ,1个输出量 x ,将输出 x 按照表达式 $\sim(a \cdot \sim b \cdot c \cdot (d + e))$ 设置为 $x = \sim(a \&(\sim b) \& c \& (d | e))$;

2. simulator 代码

```
22 `timescale 1ns/1ps
23 module sim_test1_1();
24     reg a, b, c, d, e;
25     wire x;
26     test1_1 test1_1(a, b, c, d, e, x);
27     initial
28     begin
29         a=0; b=0; c=0; d=0; e=0;
30         fork
31             repeat(100) #10 a=~a;
32             repeat(50) #20 b=~b;
33             repeat(25) #40 c=~c;
34             repeat(10) #100 d=~d;
35             repeat(5) #200 e=~e;
36         join
37     end
38 endmodule
39
```


实例化design代码，利用fork并行块，设置5个输入信号初始为0，分别10，20，40，100，200ns取反一次

3. RTL 图

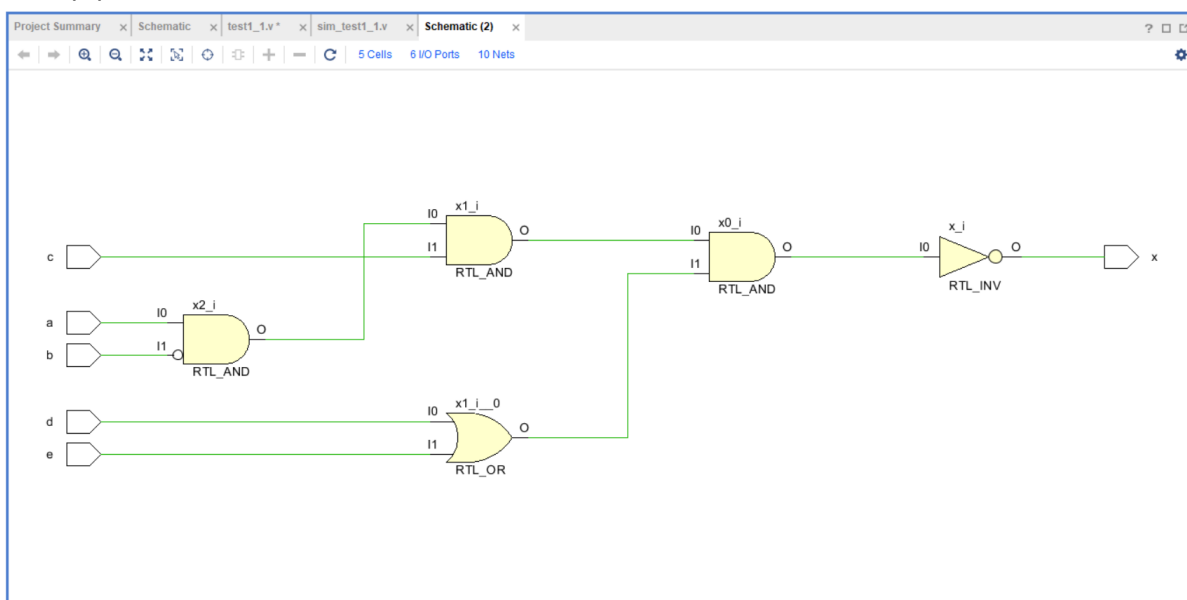

用两个与非门实现 $(a \sim b \cdot c)$,一个或非门实现 $(d+e)$, 再通过一个与非门和非门实现 $\sim(a \sim b \cdot c \cdot (d+e))$

4. simulation图

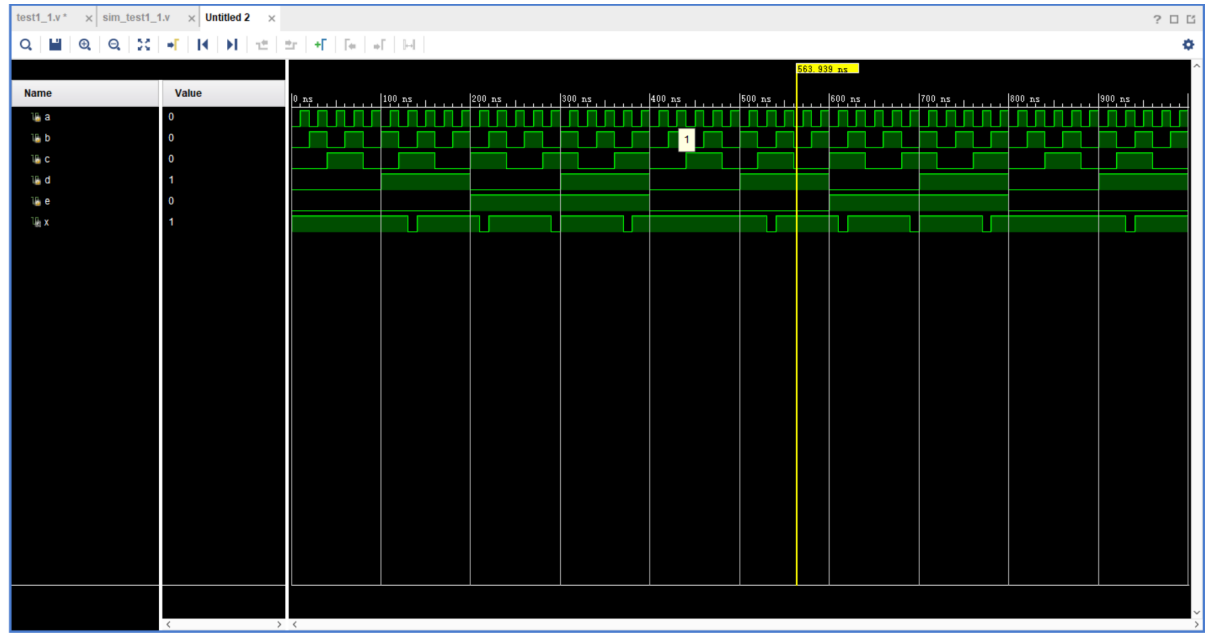

5个输入信号初始为0, 分别10, 20, 40, 100, 200ns取反一次, 当 $a=1, b=0, c=1, d+e=1$ 时, 输出信号x为高电平, 与逻辑表达式匹配

2. 复用器

1. design 代码

```

module test1_2(
    D0, D1, D2, D3, S, Y
);
input D0, D1, D2, D3;
input [1:0] S;
output Y;
reg temp;
always@(*)
begin
    case(S)
        2'b00: temp=D0;
        2'b01: temp=D1;
        2'b10: temp=D2;
        2'b11: temp=D3;
        default: temp=D0;
    endcase
end
assign Y=temp;
endmodule

```

段Verilog代码表示一个2:1多路选择器。根据输入信号S的值，它选择其中一个数据输入（D0、D1、D2、D3），将其传递到输出Y。如果S的值不匹配任何情况，将默认选择D0。这个多路选择器的操作通过case语句和一个临时寄存器temp实现，最后将temp的值分配给输出Y。

2. simulator 代码


```

22
23 module sim_test1_2();
24     reg D1, D2, D3, D0;
25     reg [1:0] S;
26     wire Y;
27     test1_2 test1_2(D0, D1, D2, D3, S, Y);
28     initial
29     begin
30         D0=0; D1=0; D2=0; D3=0; S=2'b00;
31         fork
32             repeat(100) #10 D0=~D0;
33             repeat(50) #20 D1=~D1;
34             repeat(25) #40 D2=~D2;
35             repeat(10) #100 D3=~D3;
36             repeat(5) #200 S=S+1;
37         join
38     end
39 endmodule

```

实例化design代码，利用fork并行块，设置4个输入信号（D0、D1、D2、D3）初始为0，分别10，20，40，100ns取反一次,设置S每200ns自加1

3. RTL 图

 


仿真电路图为一个多路复用器，输入信号为（D0、D1、D2、D3），S为选择信号，按照下面的代码选择输出

```

case(S)
    2'b00: temp=D0;
    2'b01: temp=D1;
    2'b10: temp=D2;
    2'b11: temp=D3;

```

4. simulation图

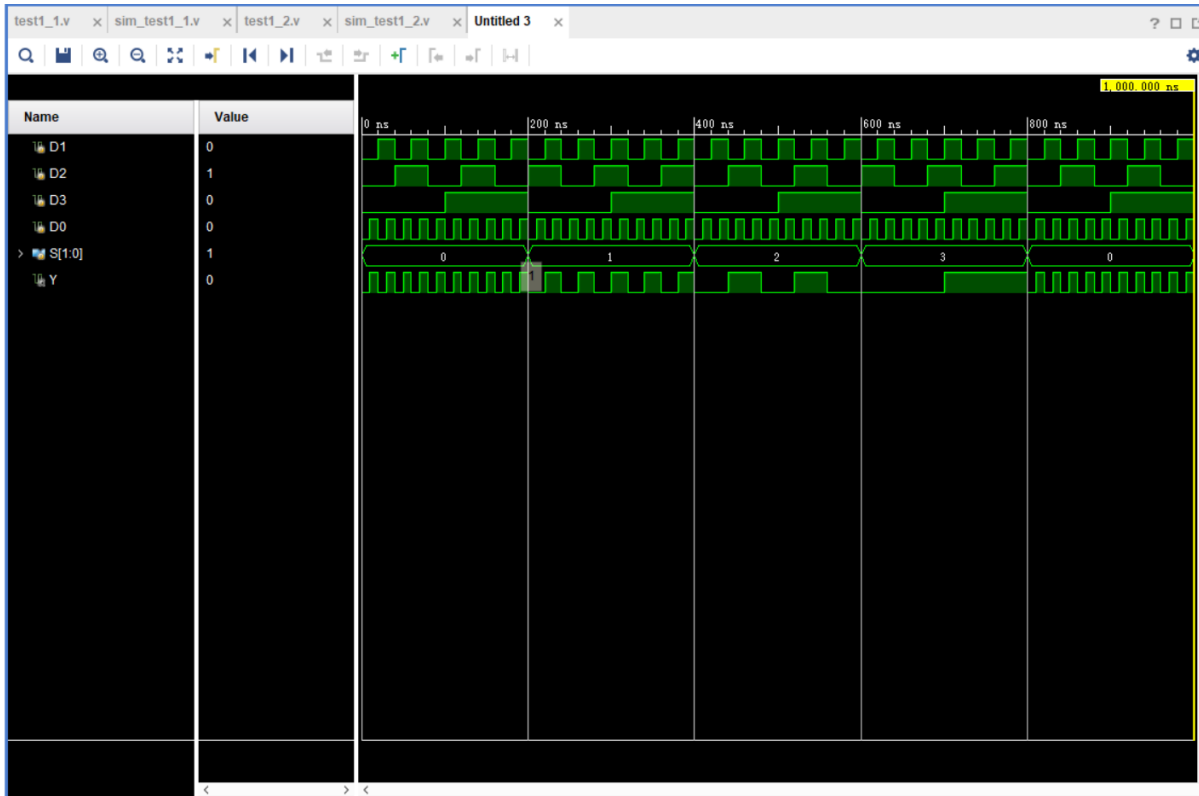

当S为 00,01,10,11 时，波形分别与 D0,D1,D2,D3 相同，与设计相符合，说明设计正确。

3. 优先编码器

1. design 代码

```

module test1_3(I,Y);
    input I;
    output Y;
    wire [7:0] I;
    reg [3:1] Y;
    always @(I) begin
        casex(I)
            8'b0000_0001:Y=3'b000;
            8'b0000_001x:Y=3'b001;
            8'b0000_01xx:Y=3'b010;
            8'b0000_1xxx:Y=3'b011;
            8'b0001_xxxx:Y=3'b100;
            8'b001x_xxxx:Y=3'b101;
            8'b01xx_xxxx:Y=3'b110;
            8'b1xxx_xxxx:Y=3'b111;
            default:Y=3'b000;
        endcase
    end

endmodule

```

设置了一个8位的输入信号 *I* 和一个3位的输出信号 *Y*。该模块使用 `casex` 语句来匹配输入信号 *I* 的非0的最高位，并根据匹配结果将输出信号 *Y* 设置为对应的值。

```

23 module test1_3_2(I,Y);
24     input I;
25     output Y;
26     wire [7:0] I;
27     reg [3:1] Y;
28     always @(I) begin
29         if (I[7]==1) Y=3'b111;
30         else if (I[6]==1) Y=3'b110;
31         else if (I[5]==1) Y=3'b101;
32         else if (I[4]==1) Y=3'b100;
33         else if (I[3]==1) Y=3'b011;
34         else if (I[2]==1) Y=3'b010;
35         else if (I[1]==1) Y=3'b001;
36         else if (I[0]==1) Y=3'b000;
37         else Y=3'b000;
38     end
39 endmodule

```

设置了一个8位的输入信号 *I* 和一个3位的输出信号 *Y*。该模块使用 *if* 语句，按顺序从高位到低位检测是否为一，一旦检测到一，将输出信号 *Y* 为对应值。

2. simulator 代码

```

module sim_test1_3();
    reg [7:0] x;
    wire [2:0] y_pre_case, y_pre_if;
    integer i;

    initial begin
        x=1;
        for (i=0;i<7;i=i+1) #10 x=x*2;
        #10 x=128;
        while (x>0) #5 x=x-1;
    end


    test1_3 test1_3(x, y_pre_case);
    test1_3_2 test1_3_2(x, y_pre_if);
endmodule

```

设置输入信号从1开始，每10ns *2 ,到128后，每5秒减1，分别实例化design1(casex方法)和


design2(if方法)。


3. RTL 图

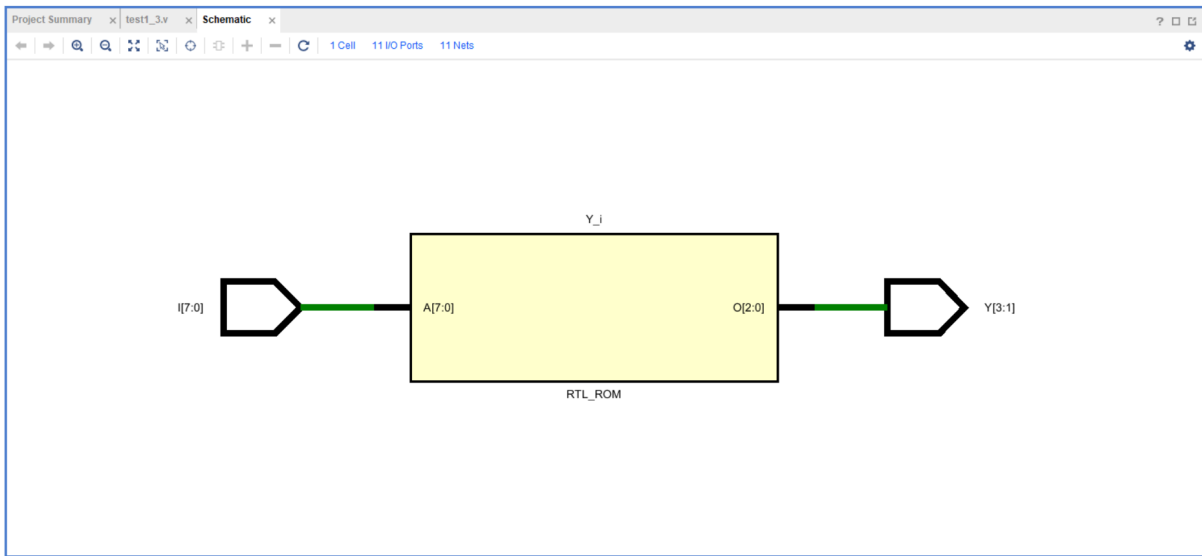

一个8位的输入信号 I 经过一个编码器，形成一个3位的输出信号 Y

4. simulation图

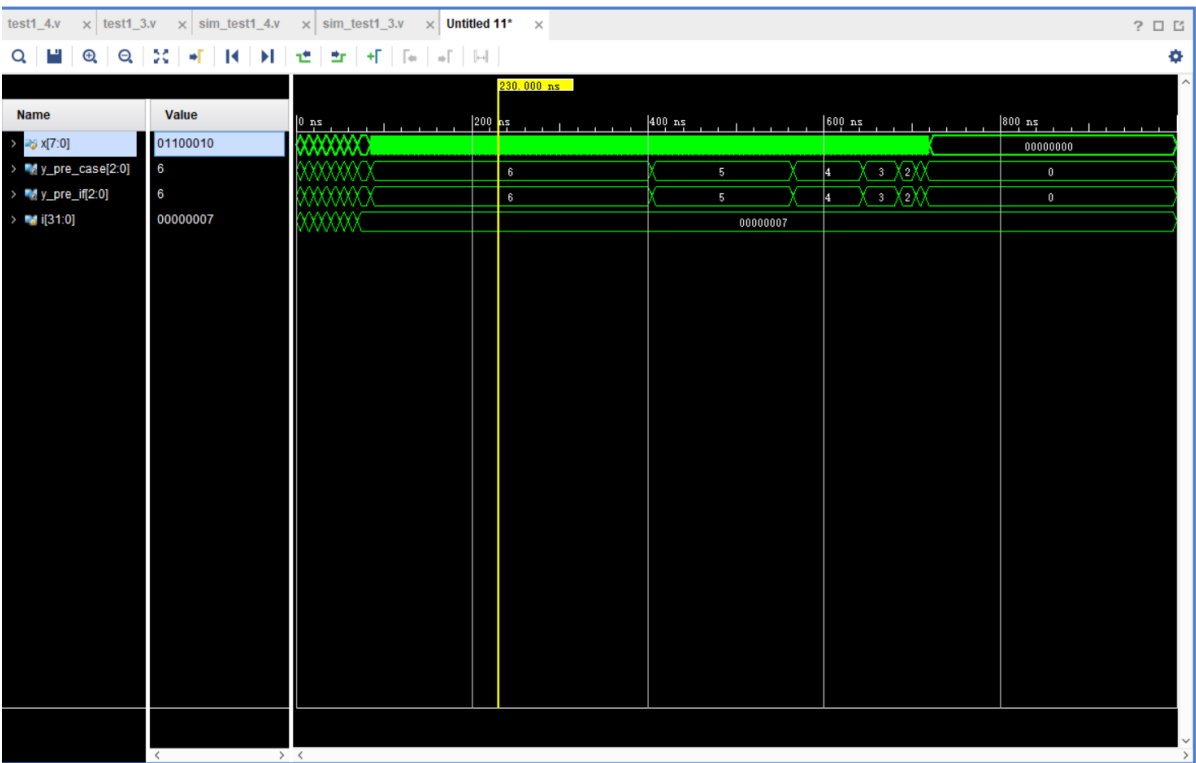

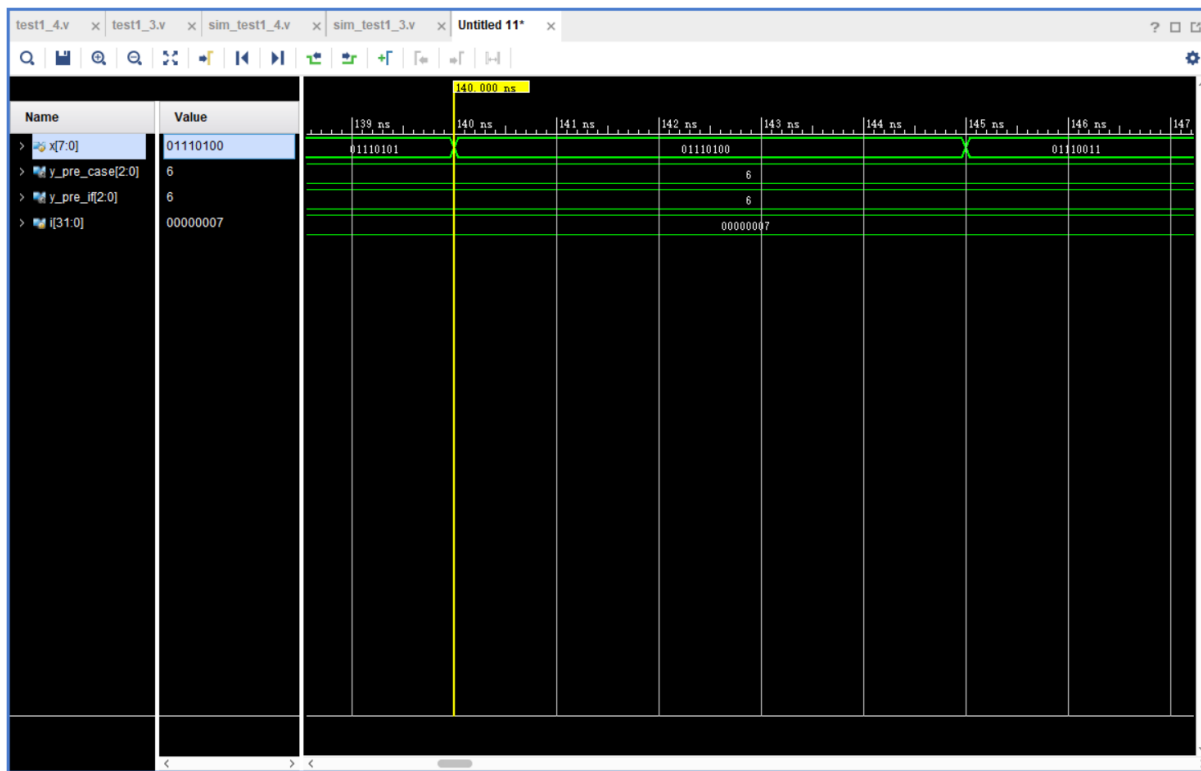

当输入信号非0的最高位为 i 时，输出信号 y_pre_casex 和 y_pre_if 相同且为 i，与真值表匹配。

4. 3-8译码器

1. design 代码

```

23 module test1_4(A,Y);
24     input A;
25     output Y;
26     wire [2:0] A;
27     reg [7:0] Y;
28     always @(A) begin
29         Y[7]=(~A[2])|(~A[1])|(~A[0]);
30         Y[6]=(~A[2])|(~A[1])|(A[0]);
31         Y[5]=(~A[2])|(A[1])|(~A[0]);
32         Y[4]=(~A[2])|(A[1])|(A[0]);
33         Y[3]=(A[2])|(~A[1])|(~A[0]);
34         Y[2]=(A[2])|(~A[1])|(A[0]);
35         Y[1]=(A[2])|(A[1])|(~A[0]);
36         Y[0]=(A[2])|(A[1])|(A[0]);
37     end
38 endmodule
39

```

设置3位输入A和8位输出Y，按照逻辑表达式，分别设置Y的每一位

2. simulator 代码


```

module sim_test1_4();
    reg [2:0] x;
    wire [7:0] y;
    integer i;
    initial begin
        x=0;
        for (i=0;i<7;i=i+1) #50 x=x+1;
        #50 x=7;
        while (x>0) #50 x=x-1;
    end
    test1_4 test1_4(x,y);
endmodule

```


设置3位输入信号x，从0开始每50ns加一，到7后，每50ns减1到0，用于验证从000到111，能否正确转化为对应的8位输出。

3. RTL 图

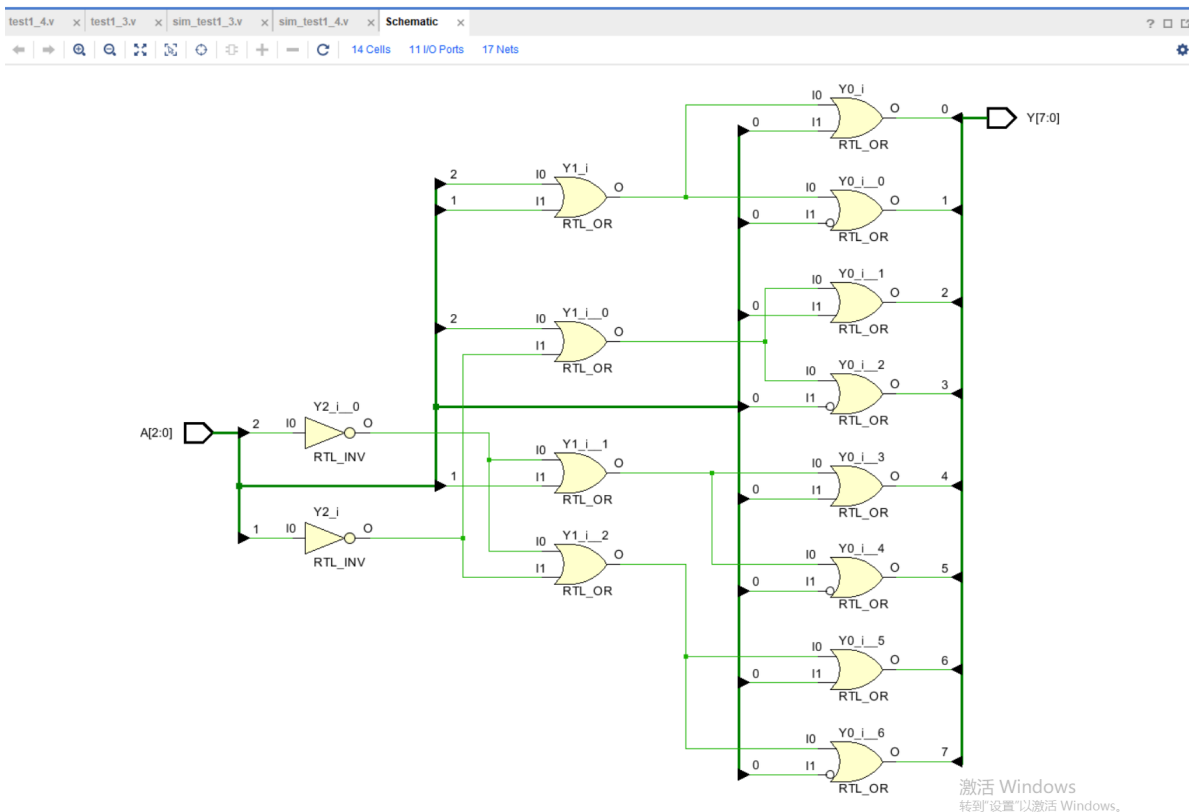

通过表达式可以发现操作主要是与和非，RTL显示的也是用与非门来是实现design功能

4. simulation图

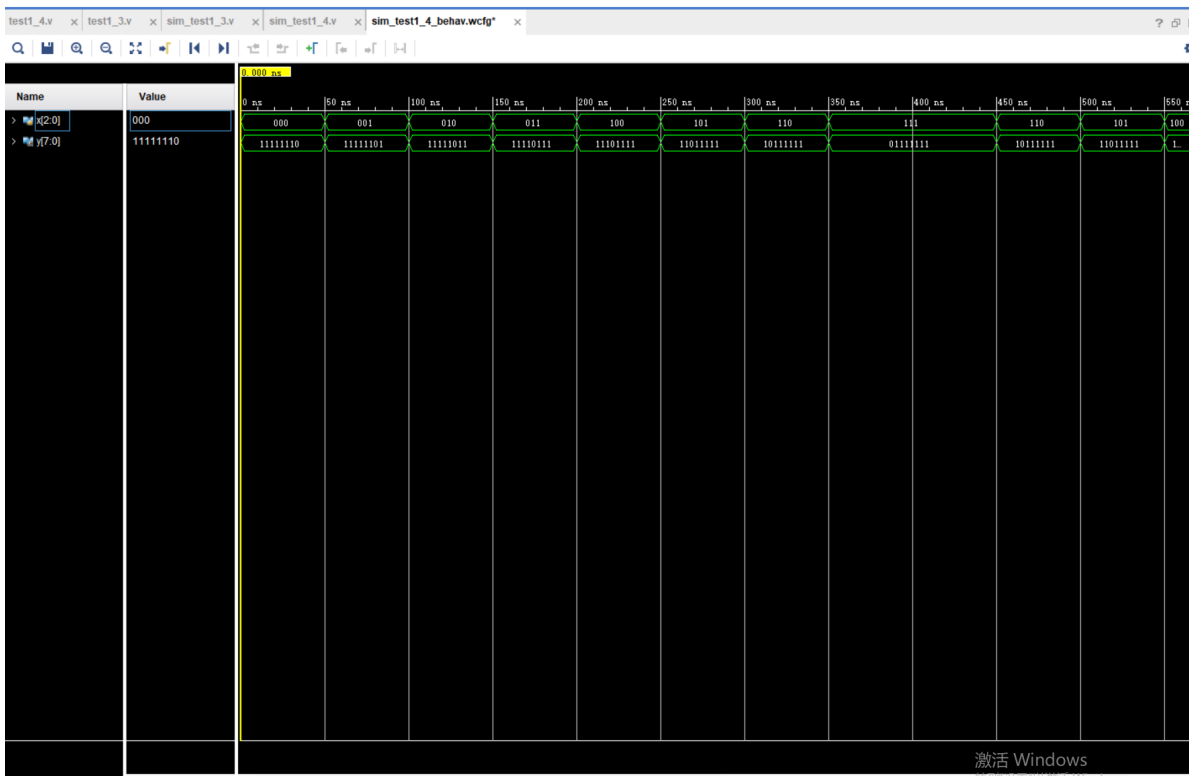

当输入信号从 000b 到 111b，对应的十进制为 0 到 7，输出信号对应的第 i 位为 0，其他都为 1，

与真值表匹配。

五 调试和心得体会

1. 相较于上学期的数电实验，这次比较系统的学习了verilog的语法，例如：
 - i. `always@(敏感信号)`，敏感信号可为`*`，会自动匹配所有输入信号
 - ii. `fork` ,生成同步块
 - iii. `#i` ,暂停 `i ns`,相当于 `sleep(i)`
 - iv. `casex(s)` ,可以实现用`x`作为通配符，提供了更方便的操作
2. 此外，本学期的实验的挑战性增加了，因为有些实验没有提供代码，需要我们自行设计和实现数字电路。这锻炼了我们的创造力和问题解决能力，因为我们需要独立思考如何实现特定的功能，然后将其转化为Verilog代码。这种挑战性的实验让我更深入地理解了计算机组成原理，尤其是如何将理论知识应用于实际项目中。